



**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica  
Curso de Engenharia da Computação**

**Iago Costa das Flores - 201840601017  
Gabriel Oliveira Machado - 201540601037  
Gustavo Oliveira Lacerda - 201840601015  
Mateus Araujo Carvalho - 201840601025  
Jefferson Yure Silva Pereira - 201840601019**

**Trabalho de Microeletrônica**

**Marabá  
2021**

**Iago Costa das Flores - 201840601017**  
**Gabriel Oliveira Machado - 201540601037**  
**Gustavo Oliveira Lacerda - 201840601015**  
**Mateus Araujo Carvalho - 201840601025**  
**Jefferson Yure Silva Pereira - 201840601019**

### **Trabalho de Microeletrônica**

Relatório apresentado no curso de Engenharia da Computação, turma de 2018 como obtenção de nota parcial na disciplina de Microeletrônica, ministrada pelo Professor Dr. José Carlos.

**Marabá**  
**2021**

# Sumário

<b>Sumário</b>	<b>3</b>
<b>1 - Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2 - Experimento 01</b>	<b>4</b>
<b>3 - Experimento 04</b>	<b>6</b>
<b>4 - Conclusão</b>	<b>9</b>

# 1 - Introdução

Os experimentos realizados introduzem o conhecimento para a utilização dos programas necessários para os próximos. Depois de configurar o Eletric e o LTSpice para a simulação, vamos entender como funciona a execução DRC, a correção de erros DRC e também fazer uma verificação de consistência rede (NCC), e também construir e testar uma porta lógica Anandb usando os transistores NMOS e PMOS.

## 2 - Experimento 01

O experimento 1 faz a introdução dos experimentadores, as ferramentas usadas para criação e simulação, propondo um simples circuito divisor de tensão, como demonstrado na figura 1.

 


Figura 01: Circuito de um divisor de tensão.

O divisor de tensão se comporta a partir da relação:

$$V_{OUT} = V_{IN} \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$

No roteiro é proposto os valores de 10k ohm para R1 e R2, e é definido a tensão de 1V para Vin. A seguir temos o esquema e o layout para o circuito da figura 1.

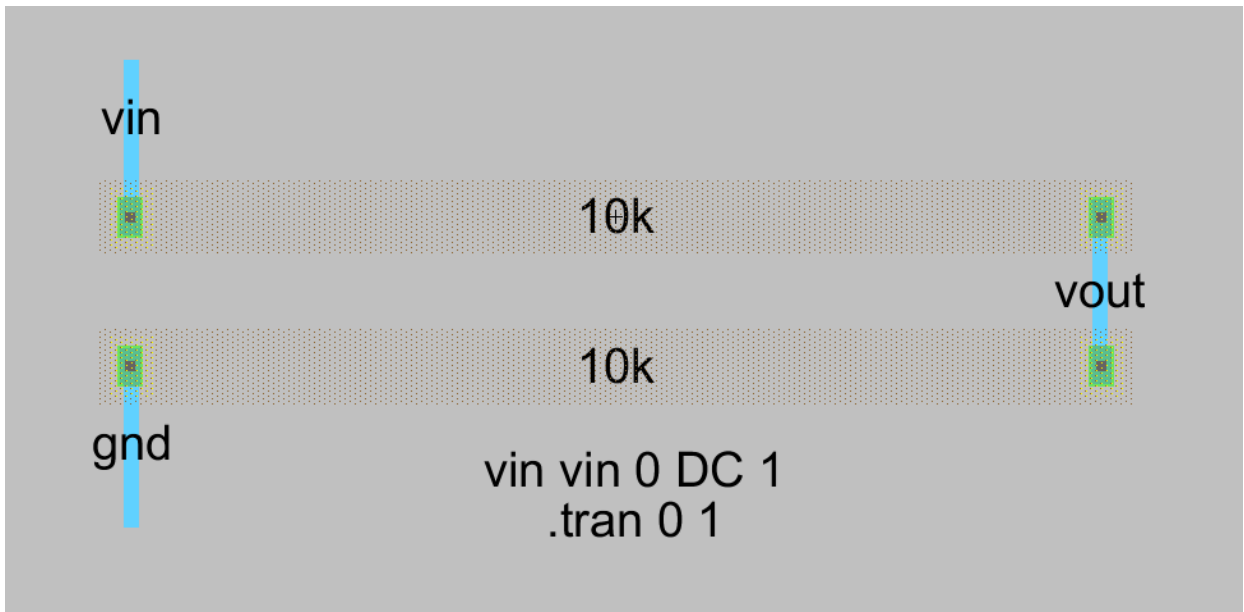


Figura 02: Layout construído a partir do circuito proposto.

 
 


Figura 03: Esquemático construído a partir do circuito proposto.

Simulando no LTSpice a partir do Eletric, temos os seguintes resultados para Vout, comparados a Vin.

 


**Figura 04: Resultado obtido na simulação no LTSpice.**

É obtido exatamente os mesmos resultados simulando tanto o esquemático quanto o layout no LTSpice.


### 3 - Experimento 04

O experimento 04 é realizado com objetivo de construir e testar uma porta lógica AnandB usando os transistores NMOS e PMOS. Na figura 05 vemos a relação da tabela verdade de uma porta lógica NAND.




**Figura 05: Tabela verdade porta NAND.**

No primeiro passo é criado um esquema da porta lógica usando 2 PMOS e 2 NMOS como um é o inverso do outro na entrada A encontra-se 1 PMOS e 1 NMOS como mostra a figura 06, na entrada B temos a mesma configuração 1 PMOS e 1 NMOS.

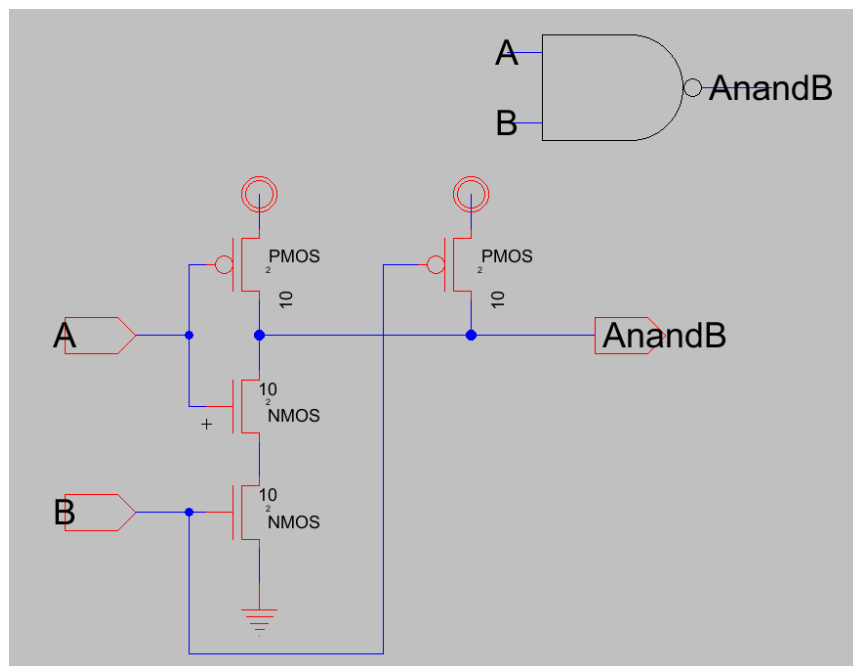


**Figura 06: Esquemático no Electric Porta NAND.**

Após a criação do esquemático faz-se o teste com o programa Itspice para verificar se está tudo ocorrendo bem no circuito. Para isso ativa-se uma das entradas como demonstrado na figura 07.

 

**Figura 07: Esquemático no Electric para teste, porta NAND.**

A outra entrada é ativada depois de um certo período para verificar no gráfico do Itspice o comportamento da saída com uma entrada ativa e quando as duas entradas ativas. Como pode-se verificar no gráfico da figura 08.

 

**Figura 08: Gráfico no LTSpice, porta NAND.**

No segundo passo criamos o layout a partir do esquemático. Como é demonstrado na figura 09.

 


Figura 09: NAND sim layout 2

Já na figura 10 temos a versão final do layout junto com o script que será executado no Itspice para gerar o gráfico de entrada e saída e fazer a verificação e constatar se o layout está funcionando corretamente.

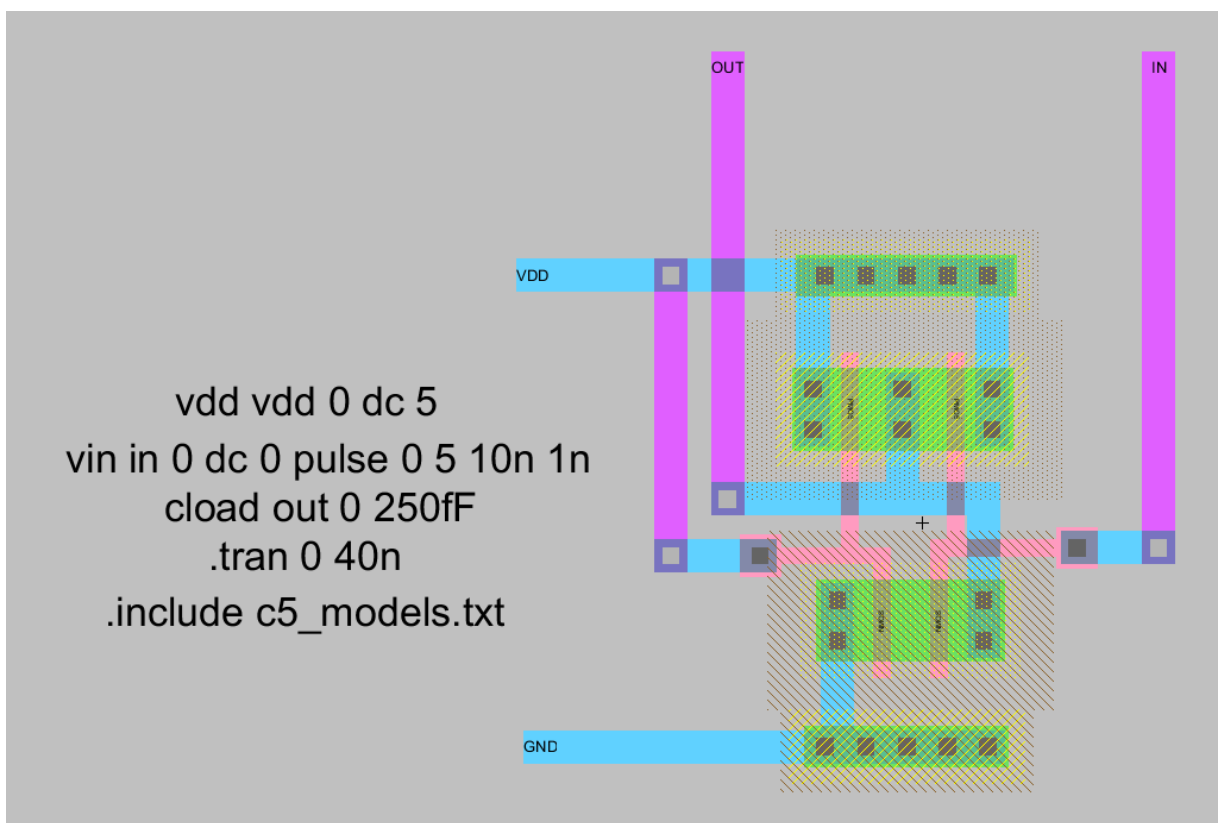


Figura 10: NAND sim layout final



Por fim faz-se o teste do layout para verificar se está tudo funcionando como devido. Como pode-se verificar na figura 11.

 


Figura 11: Gráfico LTSpice porta NAND do layout

## 4 - Conclusão

Diante da proposta dos dois projetos, foi utilizado LTSpice e o Eletric como ambiente de simulação para mostrar o comportamento deles. O primeiro experimento teve como base um circuito divisor de tensão, foi demonstrado a parte visual e matemática do circuito logo em seguida foi realizado um layout do circuito Eletric construindo um esquemático do circuito e por fim foi mostrado o resultado no LTSpice. No experimento 4 é apresentado um uma porta lógica AnandB que usa um par de transistores o NMOS e PMOS. Foi montado o circuito no Eletric e logo em seguida foi realizada a simulação no LTSpice e observado o resultado obtido.