



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS - IGE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E ENG. ELÉTRICA - FACEEL
CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Microeletrônica

T-2018

Prof. José Carlos Da Silva

jcdsilv@hotmail.com

jose-carlos.silva@unifesspa.edu.br

whatsApp: 94-981431852

Maio/2022

ATIVIDADE 02 (MEMORIA - ROM)

 


FIGURA 20.7. Resultados de simulação do codificador de prioridade da Figura 11.21(b) para $N = 7$.

20.5 MEMÓRIA ROM

A construção de memórias, do ponto de vista tecnológico, foi discutida minuciosamente nos Capítulos 16 e 17. Nesta seção e na próxima, ilustraremos como VHDL pode ser usado para implementar circuitos ROM e RAM usando circuitos lógicos convencionais (não confundir com a instanciação de blocos de memória pré-fabricados). Os seguintes quatro casos serão examinados:

- Memória ROM (Seção 20.5)
- Memória RAM síncrona com barramentos de I/O separados (Seção 20.6)
- Memória RAM síncrona com barramento de I/O único (Seção 20.6)
- Memória RAM síncrona com barramentos de endereços R/W e de I/O separados (Seção 20.6)

MEMÓRIA ROM

Uma memória ROM é normalmente implementada usando células lógicas regulares em CPLDs (uma exceção é o CPLD MAX II — Seção 18.3) ou *lookup tables* (LUTs) em FPGAs (e em alguns CPLDs, como o MAX II). Em ambos os casos, o modelo LUT pode ser empregado, como na Figura 20.8(a), tendo *address* como a única entrada e *data* (isto é, o conteúdo armazenado no endereço fornecido) como a única saída.

A utilização desse tipo de circuito é exemplificada na Figura 20.8(b), que mostra uma tabela de conversão de BCD para SSD (Exemplo 11.4 e Seção 20.2). O primeiro entra pelo barramento de *endereço*, fazendo com que o segundo seja fornecido no barramento de *dados*.

 


FIGURA 20.8. (a) Arquitetura ROM; (b) Exemplo de ROM, a qual converte BCD para SSD.

CÓDIGO VHDL

Um código VHDL para essa ROM é mostrado a seguir. Na linha 8 foi especificado um novo tipo de dado, denominado *memory*, que permite a criação de um arranjo $1D \times 1D$ com um total de 10×7 bits. Em seguida, uma *CONSTANT*, denominada *rom*, foi declarada na linha 9 em conformidade com o novo tipo de dado, com os dez valores de sete bits cada especificados nas linhas 10–19. Finalmente, no código propriamente dito (linha 21), ocorre a operação de leitura da memória.

ATIVIDADE 02 (ROM)

```

1 -----
2 ENTITY memory1 IS
3   PORT (address: IN INTEGER RANGE 0 TO 9;
4         data: OUT BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0));
5 END memory1;
6 -----
7 ARCHITECTURE memory1 OF memory1 IS
8   TYPE memory IS ARRAY (0 TO 9) OF BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0);
9   CONSTANT rom: memory := (
10    '111110',
11    '0110000',
12    '1101101',
13    '1111001',
14    '0110011',
15    '1011011',
16    '1011111',
17    '1110000',
18    '1111111',
19    '1111011');
20 BEGIN
21   data <= rom(address);
22 END memory1;
23 -----

```

SOLUÇÃO COM FUNCTION

Uma outra abordagem é mostrada no código a seguir. Desta vez, a memória de conversão (*rom*) de BCD para SSD foi criada usando uma *FUNCTION* (Seção 19.15). Tal função, denominada *bcd_to_ssd*, foi construída em um *PACKAGE*, com o respectivo *PACKAGE BODY* (como na Seção 20.2), ambos denominados *my_package*. No código principal, basta uma chamada à função (linha 11) para produzir o circuito desejado. Observe na linha 2 do código principal a inclusão de uma declaração para tornar o pacote *my_package* visível ao compilador.

```

1 -----Package:-----
2 PACKAGE my_package IS
3   FUNCTION bcd_to_ssd (SIGNAL bcd: INTEGER) RETURN BIT_VECTOR;
4 END my_package;
5 -----
6 PACKAGE BODY my_package IS
7   FUNCTION bcd_to_ssd (SIGNAL bcd: INTEGER) RETURN BIT_VECTOR IS
8     TYPE memory IS ARRAY (0 TO 9) OF BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0);
9     CONSTANT rom: memory := (
10      '111110',
11      '0110000',
12      '1101101',
13      '1111001',
14      '0110011',
15      '1011011',
16      '1011111',
17      '1110000',
18      '1111111',
19      '1111011');
20   BEGIN
21     RETURN rom(bcd);
22   END bcd_to_ssd;
23 END my_package;
24 -----
25 -----Main code:-----
26 USE work.my_package.all;
27 -----
28 ENTITY ssd_driver IS
29   PORT (bcd: IN INTEGER RANGE 0 TO 9;
30         ssd: OUT BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0));
31 END ssd_driver;
32 -----
33 ARCHITECTURE ssd_driver OF ssd_driver IS
34 BEGIN
35   ssd <= bcd_to_ssd(bcd);
36 END ssd_driver;
37 -----

```

ATIVIDADE 02

(RAM - 01)



20.6 MEMÓRIAS RAM SÍNCRONAS

Como mencionamos na Seção 20.5, estamos interessados em examinar como VHDL pode ser usado para implementar circuitos ROM e RAM usando lógica convencional (não confundir com a instanciação de blocos de memória pré-fabricados). Os seguintes quatro casos são examinados:

- Memória ROM (Seção 20.5)
- Memória RAM síncrona com barramentos de I/O separados (Seção 20.6)
- Memória RAM síncrona com barramento de I/O único (Seção 20.6)
- Memória RAM síncrona com barramentos de endereços R/W e de I/O separados (Seção 20.6)

RAM SÍNCRONA COM BARRAMENTOS DE I/O SEPARADOS

A Figura 20.9 mostra uma memória RAM síncrona com barramentos para entrada (*data_in*) e saída (*data_out*) de dados separados. Para todas as memórias, consideraremos que o número de bits de endereço é M e de bits de dados é N , de forma que a memória contém 2^M palavras de N bits. Observe que, ao contrário da ROM vista, o circuito na Figura 20.9 é *síncrono* (clocado, implementado com flip-flops).

 


FIGURA 20.9. Memória RAM síncrona com barramentos de I/O separados.

Um código VHDL para essa RAM é apresentado a seguir. Observe que nenhuma das portas (linhas 8–11) é bidirecional. Como antes, um novo tipo de dado foi definido (denominado *memory*, linha 15) para permitir a criação de um arranjo $1D \times 1D$ com um total de $2^M \times N$ bits. Na linha 16, um sinal denominado *ram* foi declarado como pertencente a esse tipo de dado. No código propriamente dito (ARCHITECTURE) foi usado um PROCESS (linhas 18–25) para criar a parte sequencial do circuito, isto é, os flip-flops que armazenam *data_in* quando ocorre uma borda positiva de clock enquanto a entrada denominada *write* (write enable) está alta. Finalmente, na linha 26, foi criado o barramento de saída de dados.

```
1
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4
5  ENTITY memory2 IS
6    GENERIC (N: INTEGER := 8; --Width of data bus
7             M: INTEGER := 4); --Width of address bus
8    PORT (clk, write: IN STD_LOGIC;
9          address: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**M-1;
10         data_in: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
11         data_out: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
12  END memory2;
13
14  ARCHITECTURE memory2 OF memory2 IS
15    TYPE memory IS ARRAY (0 TO 2**M-1) OF STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
16    SIGNAL ram: memory;
17  BEGIN
18    PROCESS (clk)
19    BEGIN
20      IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
```

ATIVIDADE 02

(RAM – 01 E 02)

```
21     IF (write = '1') THEN
22         ram(address) <= data_in;
23     END IF;
24 END IF;
25 END PROCESS;
26 data_out <= ram(address);
27 END memory2;
28
```

RAM SÍNCRONA COM BARRAMENTO DE I/O ÚNICO

Uma RAM síncrona com um único barramento para entrada e saída de dados é representada na Figura 20.10. A diferença fundamental entre ela e a RAM anterior é que agora o barramento de dados é único, portanto ele precisa ser bidirecional. Para tal, é necessário um buffer de três estados a fim de desligar a saída quando dados têm de ser escritos na RAM.

 


FIGURA 20.10. Memória RAM síncrona com um único barramento (bidirecional) de I/O.

Um código VHDL para esse circuito é apresentado a seguir. Como antes, foram empregados dois parâmetros genéricos (N e M, linhas 6–7) para especificar as larguras dos barramentos de dados e endereço. Observe também que, agora, uma das portas é bidirecional (*data*, linha 10). Para construir a parte sequencial do circuito (isto é, o banco de flip-flops), novamente foi empregado um **PROCESS** (linhas 18–25), enquanto que a parte combinacional (buffer de três estados) foi construída com a instrução **concorrente WHEN** (linha 26).

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY memory3 IS
6      GENERIC (N: INTEGER := 8; --Width of data bus
7              M: INTEGER := 4; --Width of address bus
8      PORT (clk, write: IN STD_LOGIC;
9            address: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**M-1;
10           data: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
11 END memory3;
12 -----
13 ARCHITECTURE memory3 OF memory3 IS
14     TYPE memory IS ARRAY (0 TO 2**M-1) OF
15         STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
16     SIGNAL ram: memory;
17 BEGIN
18     PROCESS (clk)
19     BEGIN
20         IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
21             IF (write = '1') THEN
22                 ram(address) <= data;
23             END IF;
24         END IF;
25     END PROCESS;
26     data <= ram(address) WHEN write='0' ELSE (OTHERS=>'Z');
27 END memory3;
28
```


ATIVIDADE 02

(RAM - 02)

RAM SÍNCRONA COM BARRAMENTOS DE ENDEREÇOS R/W E DE I/O SEPARADOS

A última memória a ser discutida nesta seção é ilustrada na Figura 20.11. Trata-se de uma RAM com barramentos separados para dados e também barramentos separados para endereços de leitura e escrita (R/W). Desta forma, as operações de leitura e escrita podem ser executadas independentemente, sob o controle de dois clocks (*clk1* para escrita, *clk2* para leitura). O número total de flip-flops agora é $(2^M+1) \cdot N$ em vez de $2^M \cdot N$ porque a palavra selecionada por *rd_address* é armazenada na saída *data_out*.

 


FIGURA 20.11. Memória RAM síncrona com barramentos de endereço de R/W e de I/O de dados separados.

Um código VHDL para essa RAM é apresentado abaixo. Sua estrutura global é semelhante à do circuito da Figura 20.9, com a diferença que, agora, há dois barramentos de endereço, dois clocks e um conjunto adicional de flip-flops. Como esse circuito só tem partes sequenciais, foram empregados dois processos, um para o banco de registradores global (linhas 20–27) e o outro para o registrador de saída (linhas 28–33).

```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY memory4 IS
6      GENERIC (N: INTEGER := 8; --Width of data bus
7               M: INTEGER := 4); --Width of address bus
8      PORT (clk1, clk2, write: IN STD_LOGIC;
9            rd_address: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**M-1;
10           wr_address: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**M-1;
11           data_in: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
12           data_out: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
13  END memory4;
14  -----
15  ARCHITECTURE memory4 OF memory4 IS
16      TYPE memory IS ARRAY (0 TO 2**M-1) OF
17          STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
18      SIGNAL ram: memory;
19  BEGIN
20      PROCESS (clk1)
21      BEGIN
22          IF (clk1'EVENT AND clk1='1') THEN
23              IF (write = '1') THEN
24                  ram(wr_address) <= data_in;
25              END IF;
26          END IF;
27      END PROCESS;
28      PROCESS (clk2)
29      BEGIN
30          IF (clk2'EVENT AND clk2 = '1') THEN
31              data_out <= ram(rd_address);
32          END IF;
33      END PROCESS;
34  END memory4;
35  -----

```

OBRIGADO