



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS - IGE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E ENG. ELÉTRICA - FACEEL
CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Microeletrônica

T-2018

Prof. José Carlos Da Silva

jcdsilv@hotmail.com

jose-carlos.silva@unifesspa.edu.br

whatsApp: 94-981431852

Maio/2022

ATIVIDADE 3

(DECODIFICADOR DE ENDEREÇO GENÉRICO)

20.1 DECODIFICADOR DE ENDEREÇO GENÉRICO

Decodificadores de endereço foram estudados na Seção 11.5. Ilustraremos agora o projeto do decodificador de endereço da Figura 20.1 (emprestado da Figura 11.7) nas duas situações seguintes:

- Com $N=3$ usando a instrução WHEN (a tabela-verdade para esse caso é mostrada na Figura 20.1).
- Ainda usando WHEN, mas para tamanho arbitrário (N genérico).

 


FIGURA 20.1. Decodificador de endereço. A tabela-verdade é para o caso de $N=3$.

CÓDIGO PARA $N=3$ COM WHEN

Um código VHDL para esse problema é mostrado abaixo. Como mencionamos na Seção 19.2, três seções de código são necessárias; contudo, a primeira (declarações de bibliotecas/pacotes) foi omitida porque neste exemplo são empregadas somente as bibliotecas padrões, as quais são visíveis automaticamente.

ATIVIDADE 3

(DECODIFICADOR DE ENDEREÇO GENÉRICO)

474

Eletrônica Digital Moderna e VHDL | Volnei A. Pedroni

ELSEVIER

A segunda seção do código (ENTITY) é responsável por definir as portas (isto é, entradas e saídas) do circuito. Ela está nas linhas 2–5, sob o nome *address_decoder*. O sinal *x* é declarado como uma entrada de 3 bits, enquanto que *y* é uma saída de 8 bits, ambos do tipo *BIT_VECTOR*.

A terceira seção do código (ARCHITECTURE) é responsável pelo código propriamente dito (estrutura ou comportamento do circuito), e consta nas linhas 7–17, neste caso com o mesmo nome da entidade (poderia ser praticamente qualquer nome). A instrução concorrente *WHEN*, vista na Seção 19.10, foi empregada para implementar o circuito (linhas 9–16). Observe que essa solução não é muito prática porque o código cresce com *N*.

As linhas tracejadas (1, 6 e 18) foram empregadas somente para melhorar a organização e legibilidade do código. Observe também que *x* e *y* poderiam ter sido declarados como *INTEGER*, por exemplo, em vez de *BIT_VECTOR*.

```
1  -----Code for N=3 with WHEN:-----
2  ENTITY address_decoder IS
3      PORT (x: IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
4            y: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0));
5  END address_decoder;
6  -----
7  ARCHITECTURE address_decoder OF address_decoder IS
8  BEGIN
9      y <= "00000001" WHEN x = "000" ELSE
10         "00000010" WHEN x = "001" ELSE
11         "00000100" WHEN x = "010" ELSE
12         "00001000" WHEN x = "011" ELSE
13         "00010000" WHEN x = "100" ELSE
14         "00100000" WHEN x = "101" ELSE
15         "01000000" WHEN x = "110" ELSE
16         "10000000";
17 END address_decoder;
18 -----
```

Resultados de simulação do código acima são apresentados na Figura 20.2. O gráfico de cima mostra somente os valores agrupados de *x* e *y*, enquanto que o segundo gráfico mostra também os bits individuais de *x* e *y*. Em todas as outras simulações que virão em seguida, será exibido somente o primeiro tipo de apresentação (mais compacto). Como podemos observar, o circuito realmente funciona como esperado (*x* abrange a faixa de 0 to 7, enquanto que *y* tem somente um bit alto de cada vez – observe que os valores de *y* são todos potências de 2).

CÓDIGO PARA *N* ARBITRÁRIO COM *WHEN* E *GENERATE*


Observe que o tamanho do próximo código é fixo, independentemente do valor *N*, o qual foi especificado usando *GENERIC* (linha 3). Portanto, basta mudar o valor de *N* naquela linha para obter qualquer tamanho de decodificador de endereço.

Neste caso, *x* foi declarado como *INTEGER* (linha 4) e a instrução *GENERATE* (linhas 10–12) foi empregada em combinação com *WHEN* para criar 2^N instâncias de *y* (isto é, de $y(0)$ a $y(2^N-1)$), cujos índices foram copiados de *x* com o atributo *x'RANGE* (linha 10). A etiqueta (obrigatória) escolhida para *GENERATE* foi *gen*. Para *N*=3, os resultados da simulação são obviamente os mesmos vistos na Figura 20.2. (Nota: veja exercício 20.2.)

```
1  -----Code for arbitrary N:-----
2  ENTITY address_decoder IS
3      GENERIC (N: INTEGER := 3); --pode ser qualquer valor
4      PORT (x: IN INTEGER RANGE 0 TO 2**N-1;
5            y: OUT BIT_VECTOR(2**N-1 DOWNTO 0));
6  END address_decoder;
7  -----
8  ARCHITECTURE address_decoder OF address_decoder IS
9  BEGIN
10     gen: FOR i IN x'RANGE GENERATE
11         y(i) <= '1' WHEN i = x ELSE '0';
12     END GENERATE;
13 END address_decoder;
14 -----
```

ATIVIDADE 3

(DECODIFICADOR DE ENDEREÇO GENÉRICO)

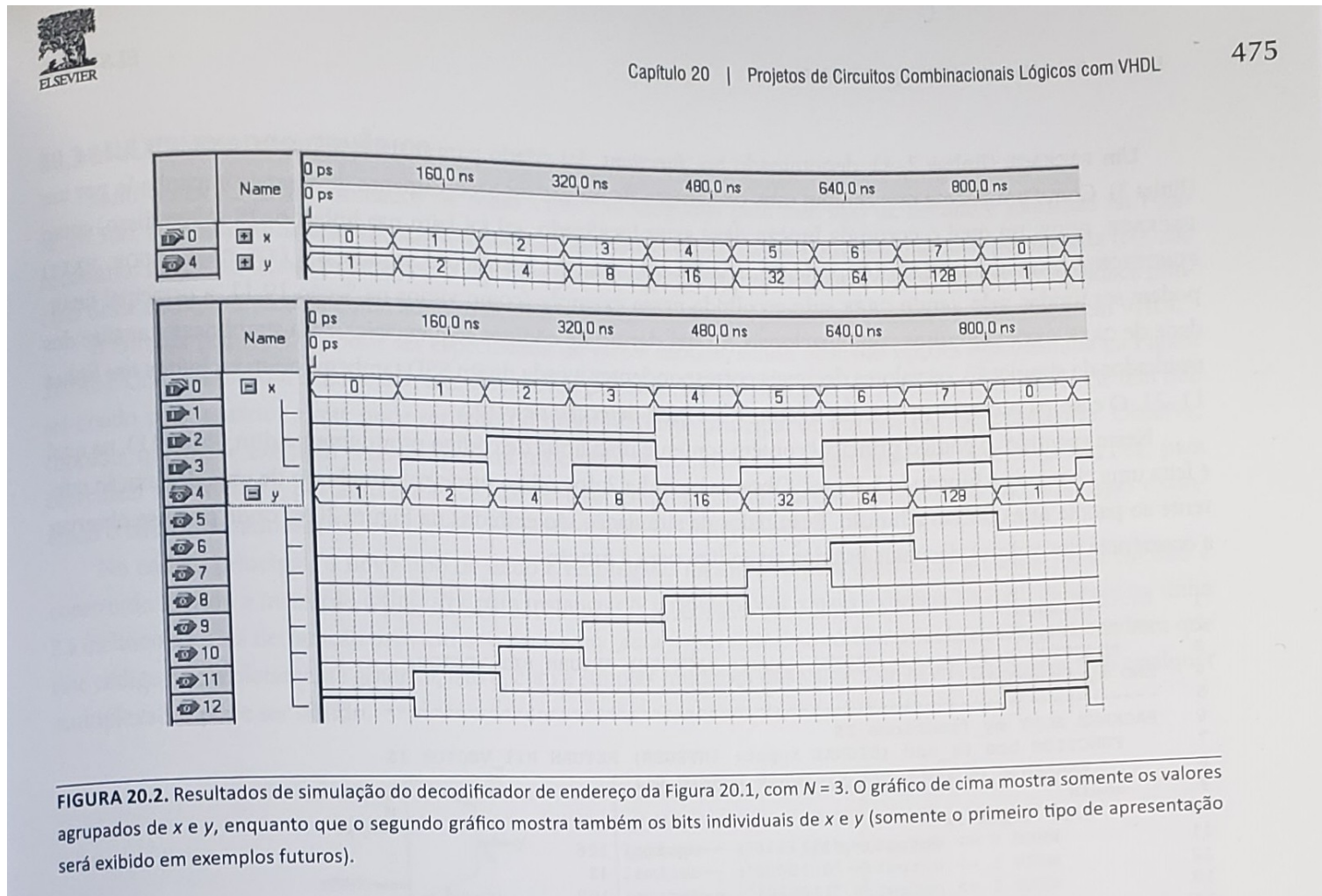

ATIVIDADE 3 (REGISTRADOR)

22.1 REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO COM DATA-LOAD

A Figura 22.1 mostra um registrador de deslocamento (SR) de N bits e M estágios com capacidade para carregamento (*data load*) do valor inicial (esse circuito foi estudado na Seção 14.1). Quando $load=1$, o vetor x é carregado no SR na próxima borda ascendente do clock, enquanto que para $load=0$ o circuito opera como um SR regular. Nesta seção, ilustraremos o projeto deste SR sob as seguintes duas premissas: (i) M e N devem ser *genéricos*; (ii) a abordagem deve ser *estrutural* (isto é, usando `COMPONENT` para instanciar os multiplexadores e flip-flops).

 


FIGURA 22.1. Registrador de deslocamento de N bits e M estágios com capacidade de carregamento (*data load*) do valor inicial.

Um código VHDL para esse circuito é mostrado a seguir. Como M e N devem ser valores arbitrários, é necessário um tipo de dado definido pelo usuário para x porque nenhum dos tipos predefinidos (Figura 19.6) satisfaz a necessidade presente. Como tal tipo é necessário no início do código principal (na `ENTITY` — veja

ATIVIDADE 3 (REGISTRADOR)

linha 8 do código principal), ele foi especificado em um `PACKAGE` (denominado `my_package`), que fica visível para o projeto por meio da linha 2 do código principal.

O multiplexador e o banco de flip-flops foram projetados separadamente, porque devem ser instanciados como *componentes* no código principal (como vimos na Seção 19.14, `COMPONENT` é simplesmente um código VHDL convencional que foi previamente projetado). Observe que esses dois códigos (*multiplexer* e *ff_bank*) também são genéricos, portanto seus parâmetros genéricos devem ser sobrescritos pelo código principal (veja `GENERATE MAP` nas linhas 34 e 36 do código principal). A instrução `GENERATE` (linhas 33–38) foi empregada para criar *M* instâncias dessas unidades. Observe que as atribuições adotadas em `GENERIC MAP` e `PORT MAP` neste exemplo são todas *posicionais* (Seção 19.14). Resultados de simulação deste código são apresentados na Figura 22.2.

```

1  -----Package:-----
2  PACKAGE my_package IS
3      CONSTANT bits: POSITIVE := 8;
4      TYPE x_input IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT_VECTOR(bits-1 DOWNTO 0);
5  END my_package;
6  -----
7
8  -----Multiplexer (a component):-----
9  ENTITY multiplexer IS
10     GENERIC (bits: POSITIVE);
11     PORT (inpl, inp2: IN BIT_VECTOR(bits-1 DOWNTO 0);
12           sel: IN BIT;
13           outp: OUT BIT_VECTOR(bits-1 DOWNTO 0));
14  END multiplexer;
15  -----
16  ARCHITECTURE multiplexer OF multiplexer IS
17  BEGIN
18      outp <= inpl WHEN sel='0' ELSE inp2;
19  END multiplexer;
20  -----
21
22  -----ff_bank (another component):-----
23  ENTITY ff_bank IS
24     GENERIC (bits: POSITIVE);
25     PORT (d: IN BIT_VECTOR(bits-1 DOWNTO 0);
26           clk: IN BIT;
27           q: OUT BIT_VECTOR(bits-1 DOWNTO 0));
28  END ff_bank;
29  -----
30  ARCHITECTURE ff_bank OF ff_bank IS
31  BEGIN
32      PROCESS (clk)
33      BEGIN
34          IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
35              q <= d;
36          END IF;
37      END PROCESS;
38  END ff_bank;
39  -----
40
41  -----Main code:-----
42  USE work.my_package.all;
43  -----
44  ENTITY shift_register IS
45     GENERIC (M: INTEGER := 4; --number of stages
46             N: INTEGER := 8); --number of bits
47     PORT (clk, load: IN BIT;
48           x: IN x_input(1 TO M);
49           d: IN BIT_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
50           q: OUT BIT_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
51  END shift_register;
52  -----
53  ARCHITECTURE structural OF shift_register IS
54  SIGNAL temp1: x_input(0 TO M);
55  SIGNAL temp2: x_input(1 TO M);
56  -----

```

ATIVIDADE 3 (REGISTRADOR)



```

17 COMPONENT multiplexer IS
18   GENERIC (bits: POSITIVE);
19   PORT (inp1, inp2: IN BIT_VECTOR(bits-1 DOWNT0 0);
20         sel: IN BIT;
21         outp: OUT BIT_VECTOR(bits-1 DOWNT0 0));
22 END COMPONENT;
23 -----
24 COMPONENT ff_bank IS
25   GENERIC (bits: POSITIVE);
26   PORT (d: IN BIT_VECTOR(bits-1 DOWNT0 0);
27         clk: IN BIT;
28         q: OUT BIT_VECTOR(bits-1 DOWNT0 0));
29 END COMPONENT;
30 -----
31 BEGIN
32   templ(0) <= d;
33   g: FOR i IN 1 TO M GENERATE
34     mux: multiplexer GENERIC MAP (N)
35       PORT MAP (templ(i-1), x(i), load, temp2(i));
36     ff: ff_bank GENERIC MAP (N)
37       PORT MAP (temp2(i), clk, templ(i));
38   END GENERATE g;
39   q <= templ(M);
40 END structural;
41 -----

```

 


FIGURA 22.2. Resultados de simulação do código para o registrador de deslocamento da Figura 22.1.

OBRIGADO