



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS - IGE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E ENG. ELÉTRICA - FACEEL
CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Microeletrônica

T-2018

Prof. José Carlos Da Silva

jcdsilv@hotmail.com

jose-carlos.silva@unifesspa.edu.br

whatsApp: 94-981431852

Maio/2022

ATIVIDADE 01


(ULA - 01)

21.5 ALU

ALU (arithmetic-logic unit) foi estudada na Seção 12.14. Seu símbolo é mostrado à esquerda na Figura 21.8, enquanto que as especificações para o presente exemplo são mostradas à direita (emprestadas da Figura 12.17). O projeto dessa ALU, usando VHDL, é apresentado a seguir.

ATIVIDADE 01

(ULA - 01)

 

Unit	Instruction	Operation	opcode
Logic	Transfer a	$y = a$	0000
	Complement a	$y = \text{NOT } a$	0001
	Transfer b	$y = b$	0010
	Complement b	$y = \text{NOT } b$	0011
	AND	$y = a \text{ AND } b$	0100
	NAND	$y = a \text{ NAND } b$	0101
	OR	$y = a \text{ OR } b$	0110
	NOR	$y = a \text{ NOR } b$	0111
Arithmetic	Increment a	$y = a + 1$	1000
	Increment b	$y = b + 1$	1001
	Add a and b	$y = a + b$	1010
	Sub b from a	$y = a - b$	1011
	Sub a from b	$y = -a + b$	1100
	Add negative	$y = -a - b$	1101
	Add with 1	$y = a + b + 1$	1110
	Add with carry	$y = a + b + \text{cin}$	1111

FIGURA 21.8. Símbolo e especificações da ALU projetada na Seção 21.5.

Lembre-se de que ALUs são circuitos combinacionais, portanto podemos usar código concorrente ou código sequencial. O primeiro foi escolhido nesse exemplo (veja a instrução `SELECT` no código a seguir); se o último tivesse sido escolhido, então um `PROCESS` seria necessário (e `CASE` seria a instrução mais adequada).

Observe também que `STD_LOGIC_VECTOR` foi especificado como o tipo dos sinais principais (linhas 7 e 10). Contudo, o pacote original para esse tipo de dado, `std_logic_1164` (linhas 2 e 3), não define operações aritméticas. Por essa razão, o pacote `std_logic_unsigned` foi acrescentado ao código (linha 4), que, como mencionado na Seção 19.3, contém operações aritméticas para `STD_LOGIC_VECTOR`. Poderíamos considerar a utilização de `INTEGER` em vez de `STD_LOGIC_VECTOR`, porque o primeiro suporta operações aritméticas, mas então o problema passaria para as operações lógicas, que não são definidas no pacote original (*standard*) para `INTEGER`.

ATIVIDADE 01

(ULA - 01)

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
5  -----
6  ENTITY alu IS
7      PORT (a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
8            cin: IN STD_LOGIC;
9            opcode: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
10           y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0));
11 END alu;
12 -----
13 ARCHITECTURE alu OF alu IS
14 BEGIN
15     WITH opcode SELECT
16         --logic part:-----
17         y <= a WHEN "0000",
18         NOT a WHEN "0001",
19         b WHEN "0010",
20         NOT b WHEN "0011",
21         a AND b WHEN "0100",
22         a NAND b WHEN "0101",
23         a OR b WHEN "0110",
24         a NOR b WHEN "0111",
25         --arithmetic part:---
26         a+1 WHEN "1000",
27         b+1 WHEN "1001",
28         a+b WHEN "1010",
29         a-b WHEN "1011",
30         -a+b WHEN "1100",
31         -a-b WHEN "1101",
32         a+b+1 WHEN "1110",
33         a+b+cin WHEN OTHERS;
34 END alu;
35 -----
```


ATIVIDADE 01

(ULA - 01)

ELSEVIER

Eletrônica Digital Moderna e VHDL | Volnei A. Pedroni

Resultados de simulação são mostrados na Figura 21.9. Os valores $a = "00010001"$ ($=17$) e $b = "01010001"$ ($=81$) foram adotados para as entradas, e sete opcodes foram testados, para os quais espera-se os resultados listados a seguir (observe a ocorrência dos mesmos na Figura 21.9).

$opcode = "0100" \rightarrow y = a \text{ AND } b = "00010001" (=17)$

$opcode = "0110" \rightarrow y = a \text{ OR } b = "01010001" (=81)$

$opcode = "0111" \rightarrow y = a \text{ NOR } b = "10101110" (=174, \text{ ou } -82 \text{ em notação com sinal})$

$opcode = "1000" \rightarrow y = a + 1 = "00010010" (=18)$

$opcode = "1010" \rightarrow y = a + b = "01100010" (=98)$

$opcode = "1111" \rightarrow y = a + b + cin = "01100011" (=99)$

$opcode = "1101" \rightarrow y = -a - b = "10011110" (= -98, \text{ ou } 158 \text{ em notação sem sinal})$

 


FIGURA 21.9. Resultados de simulação da ALU projetada na Seção 21.5.

ATIVIDADE 01

(ULA - 02)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ULA is
Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      C : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
      F : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end ULA;

architecture Behavioral of ULA is
Begin
process (A, B, C)
begin
CASE C is
WHEN "00" => F <= A+B;
WHEN "01" => F <= A-B;
WHEN "10" => F <= A xor B;
WHEN others => F <= not A;
END CASE;
end process;
end Behavioral;
```

OBRIGADO